

temas:

Ecuaciones simultáneas en el análisis de circuitos.

① Con el método de sustitución, resuelva el siguiente conjunto de ecuaciones para I_{R1} e I_{R2} .

$$100I_1 + 50I_2 = 30$$

$$75I_1 + 90I_2 = 15$$

Entonces:

$$I_1 = \frac{30 - 50I_2}{100}$$

$$I_1 = \frac{3 - 5I_2}{10} = \frac{3}{10} - \frac{5I_2}{2} = I_1$$

$$75I_1 + 90I_2 = 15$$

$$75\left(\frac{3 - 5I_2}{10}\right) + 90I_2 = 15$$

$$75(3 - 5I_2) + 900I_2 = 150$$

$$225 - 375I_2 + 900I_2 = 150$$

$$525I_2 = 150 - 225$$

$$I_2 = \frac{-75}{525} = -\frac{1}{7}$$

Si $I_2 = -\frac{1}{7}$

Entonces:

$$I_1 = \frac{3 - 5\left(-\frac{1}{7}\right)}{10}$$

$$I_1 = \frac{21 + 5}{70}$$

$$I_1 = \frac{26}{70} = \frac{13}{35}$$

Entonces:

$$\text{S.6} \quad \begin{cases} I_1 = -\frac{1}{7} \\ I_2 = \frac{13}{35} \end{cases}$$

② Evalúe cada determinante:

$$\textcircled{1} - \begin{vmatrix} 4 & 6 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = (3)(4) - (6)(2)$$

$$= 12 - 12$$

$$= 0_{11}$$

$$\textcircled{2} - \begin{vmatrix} 9 & -1 \\ 0 & 5 \end{vmatrix} = 9(5) + (1)(0)$$

$$= 45 + 0$$

$$= 45_{11}$$

$$\textcircled{3} - \begin{vmatrix} 12 & 15 \\ -2 & -1 \end{vmatrix} = (-1)(12) - (-2)(15)$$

$$= -12 + 30$$

$$= 18_{11}$$

$$\textcircled{4} - \begin{vmatrix} 100 & 50 \\ 30 & -20 \end{vmatrix} = (-20)(100) - (50)(30)$$

$$= -2000 - 1500$$

$$= -3500_{11}$$

③ Utilizando determinante, resuelva el siguiente conjunto de ecuaciones para ambas corrientes:

$$-I_1 + 2I_2 = 4$$

$$7I_1 + 3I_2 = 6$$

$$\text{En } I_1 \Rightarrow \frac{\begin{vmatrix} 4 & 2 \\ 6 & 3 \end{vmatrix}}{-17} = \frac{12 - 2(6)}{-17} = \frac{12 - 12}{-17} =$$

$$= 0 \Rightarrow I_1.$$

Entonces:

$$\begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 7 & 3 \end{vmatrix} = -3 - (2)(7) \\ = -3 - 14 \\ = -17_{II}$$

En I_2

$$\frac{\begin{vmatrix} -1 & 4 \\ 7 & 6 \end{vmatrix}}{-17} = \frac{-6 - 7(4)}{-17} = \frac{-6 - 28}{-17}$$

$$= \frac{-34}{-17} = \frac{34}{17} = 2_{II}$$

④ Evalúe cada uno de los determinantes.

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 5 & 4 & 1 \\ 2 & 10 & 0 \end{vmatrix}$$



Entonces:

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 5 & 4 & 1 \\ 2 & 10 & 0 \end{vmatrix} = [(4)(0) - 10(1)] - 5 [0(0) + 10(-2)] + 2 [0(1) + 2(4)]$$

$$= (0 - 10) - 5(0 + 20) + 2(0 + 8)$$

$$= -10 - 5(20) + 2(8)$$

$$= -10 - 100 + 16$$

$$= -110 + 16 \Rightarrow -94_{II}$$



$$\begin{vmatrix} 0,5 & 1 & -0,8 \\ 0,1 & 1,2 & 1,5 \\ -0,1 & -0,3 & 5 \end{vmatrix} = 0,5 \left((1,2)(5) - (0,3)(1,5) \right) - 0,1 \left(1(5) - (-0,8)(-0,3) \right) \\
 + (-0,1) \left(1(1,5) - (-0,8)(1,2) \right) \\
 = 0,5(6 + 0,45) - 0,1(5 - 0,24) - 0,1(1,5 + 0,96) \\
 = 0,5(6,45) - 0,1(4,76) - 0,1(2,46) \\
 = 3,225 - 0,476 - 0,246 \\
 = 2,503$$

⑤.- Evalúe cada uno de los determinantes:

$$\begin{array}{l}
 \text{⑥.-} \begin{vmatrix} 25 & 0 & -20 \\ 10 & 12 & 5 \\ -8 & 30 & -16 \end{vmatrix} = 25 \left(12(-10) - 5(30) \right) - 0 \left(10(-16) - (-8)(5) \right) + (-20) \left(10(30) - (12)(-8) \right) \\
 = 25(-192 - 150) - 20(300 + 96) \\
 = 25(-342) - 20(396) \\
 = -8550 - 7920
 \end{array}$$

$$\begin{array}{l}
 \text{⑦.-} \begin{vmatrix} 1,08 & 1,75 & 0,55 \\ 0 & 2,12 & -0,98 \\ 1 & 3,49 & -1,05 \end{vmatrix} = 1,08 \left(2,12(-1,05) - (-0,98)(3,49) \right) - 0 \left((1,75)(-1,05) - (0,55)(2,12) \right) \\
 + 1 \left(1,75(-0,98) - (0,55)(2,12) \right) \\
 = 1,08(1,1942) + (-2,881) \\
 = -1,591264
 \end{array}$$

⑥ Determine I_3 en el ejemplo 9-4:

$$I_1 + I_2 = I_3$$

$$\frac{V_A-30}{82} + \frac{V_A-40}{68} = \frac{-V_A}{147}$$

$$\frac{V_A}{82} - \frac{V_A}{68} + \frac{V_A}{147} = \frac{40}{68} + \frac{30}{82}$$

$$V_A(0,0337) = \frac{665}{697}$$

$$V_A = 28,31 V.$$

Entonces:

$$I_1 = \frac{V_A-30}{82}$$

$$I_2 = \frac{V_A-40}{68}$$

$$I_3 = \frac{-V_A}{147} \Rightarrow -192,58 mA$$

$$I_3 = -192,58 mA$$

⑦ Resuelva para I_1, I_2, I_3 , en el siguiente conjunto de ecuaciones con determinantes:

$$2I_1 - 6I_2 + 10I_3 = 9$$

$$3I_1 + 7I_2 - 8I_3 = 3$$

$$10I_1 + 5I_2 - 12I_3 = 0$$

$$I_1 = \frac{\begin{vmatrix} 9 & -6 & 10 \\ 3 & 7 & -8 \\ 0 & 5 & -12 \end{vmatrix}}{-374} = \frac{-462}{-374} = 1,235 A$$

Entonces:

$$\begin{vmatrix} 2 & -6 & 10 \\ 3 & 7 & -8 \\ 10 & 5 & -12 \end{vmatrix} = 2(7(-12) - (-8)(5)) - 3(-6(-12) - 10(5)) + 10((-6)(-8) - (10)(7)) = 2(-44) - 3(22) + 10(-22) = -374,$$

Entonces:

$$\begin{cases} I_1 = 1,235 A \\ I_2 = 2,053 A \\ I_3 = 1,885 A \end{cases}$$

$$I_2 = \frac{\begin{vmatrix} 2 & -6 & 9 \\ 3 & 7 & 3 \\ 10 & 5 & 0 \end{vmatrix}}{-374} = \frac{-768}{-374} = 2,053 A$$

$$I_3 = \frac{\begin{vmatrix} 2 & -6 & 9 \\ 3 & 7 & 3 \\ 10 & 5 & 0 \end{vmatrix}}{-374} = \frac{-705}{-374} = 1,885 A$$

③- Determine V_1, V_2, V_3 y V_4 , resolviendo el siguiente conjunto de ecuaciones con una calculadora:

$$\begin{cases} 16V_1 + 10V_2 - 8V_3 - 3V_4 = 15 \\ 2V_1 + 0V_2 + 5V_3 + 2V_4 = 0 \\ -7V_1 - 12V_2 + 0V_3 + 0V_4 = 9 \\ -V_1 + 20V_2 - 18V_3 + 0V_4 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{array}{rcl} 16x_1 + 10x_2 - 8x_3 - 3x_4 & = & 15 \\ 2x_1 + 0x_2 + 5x_3 + 2x_4 & = & 0 \\ -7x_1 - 12x_2 + 0x_3 + 0x_4 & = & 9 \\ -x_1 + 20x_2 - 18x_3 + 0x_4 & = & 0 \end{array}$$

$$\left(\begin{array}{rrrr} 16 & 10 & -8 & 15 \\ 2 & 0 & 5 & 0 \\ -7 & -12 & 0 & 9 \\ -1 & 20 & -18 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{rrrr} 16 & 10 & -8 & 15 \\ 0 & \textcircled{-20} & 96 & -30 \\ 0 & -122 & -56 & 249 \\ 0 & 330 & -296 & 15 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{rrrr} -20 & 0 & -50 & 0 \\ 0 & -20 & 96 & -30 \\ 0 & 0 & \textcircled{802} & -540 \\ 0 & 0 & -1610 & 600 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{rrrr} 16 & 10 & -8 & 15 \\ 0 & 1 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

El elemento pivote: $p_1 = a_{1,1} = 16$

El elemento pivote: $p_2 = a_{2,2} = -20$

El elemento pivote: $p_3 = a_{3,3} = 802$

$\frac{a_{1,1}a_{ij} - a_{1,j}a_{1,i}}{p_0} \rightarrow a_{ij}$

$\frac{a_{2,2}a_{ij} - a_{2,j}a_{2,i}}{p_1} \rightarrow a_{ij}$

$\frac{a_{3,3}a_{ij} - a_{3,j}a_{3,i}}{p_2} \rightarrow a_{ij}$

$\frac{a_{4,4}a_{ij} - a_{4,j}a_{4,i}}{p_3} \rightarrow a_{ij}$

$$\left| \begin{array}{rrrr} 16 & 10 & -8 & 15 \\ 2 & 0 & 5 & 0 \\ -7 & -12 & 0 & 9 \\ -1 & 20 & -18 & 0 \end{array} \right| = 19410$$

$$X = \left(\begin{array}{c} \frac{477}{292} \\ \frac{-1989}{292} \\ \frac{1168}{292} \\ \frac{-579}{292} \\ \frac{1941}{292} \\ \frac{584}{292} \end{array} \right)$$

⑨- Resuelva las dos ecuaciones simultáneas del problema 7 con su calculadora.

$$100I_1 + 50I_2 = 30$$

$$75I_1 + 90I_2 = 15$$



$$\begin{cases} I_1 = 0,37 \text{ A} \\ I_2 = -0,143 \text{ A} \end{cases}$$

⑩- Resuelva los tres corrientes simultáneas 7 con su calculadora.

$$2I_1 - 6I_2 + 10I_3 = 9$$


$$3I_1 + 7I_2 - 8I_3 = 3$$

$$10I_1 + 5I_2 - 12I_3 = 0$$


$$I_1 = 1,235$$

$$I_2 = 2,053$$

$$I_3 = 1,88$$

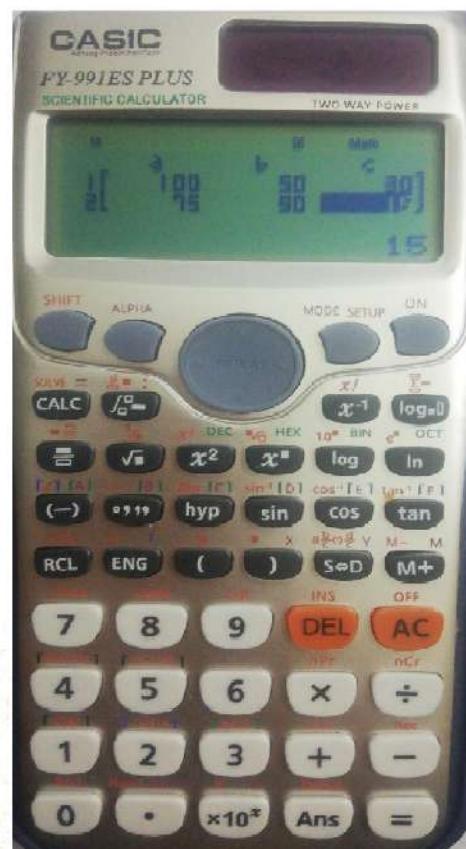

Metodo de la corriente en Rama

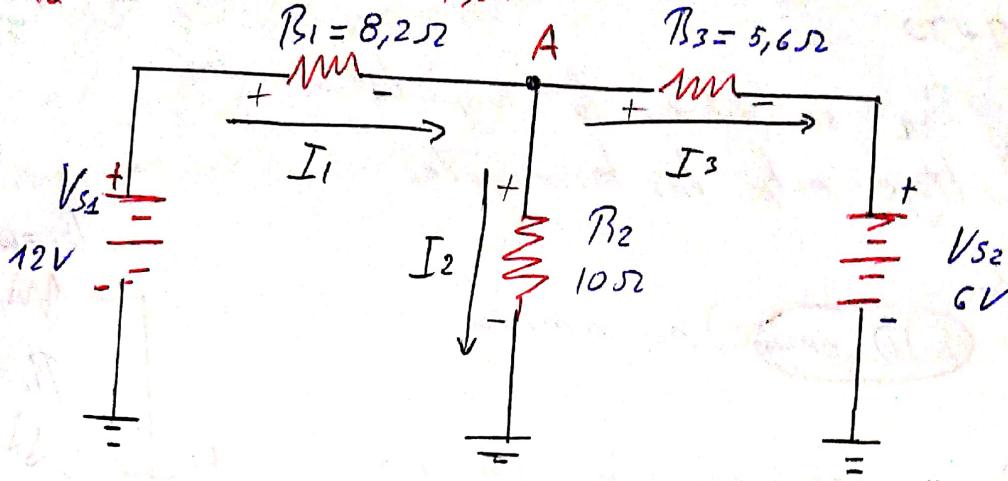

11) Para nodo A

$$I_1 = I_2 + I_3,$$

$$-6V - 5,6I_3 + 10I_2 = 0$$

$$6V = 10I_2 - 5,6I_3$$

$$-12V + 8,2I_1 + 10I_2 = 0$$

$$12V = 8,2I_1 + 10I_2$$


$$\begin{cases} I_1 - I_2 - I_3 = 0 \\ 8,2I_1 + 10I_2 = 12 \\ 10I_2 - 5,6I_3 = 6 \end{cases}$$

$$V_{R1} = 5,67V$$

$$V_{R2} = 6,33V$$

$$V_{R3} = 0,33V.$$
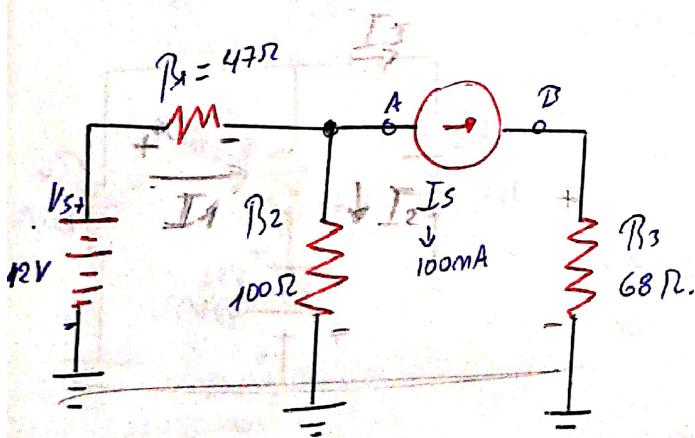
$$\begin{cases} I_1 = \frac{1590}{2299} = 0,692A \\ I_2 = \frac{1455}{2299} = 0,633A \\ I_3 = \frac{135}{2299} = 0,058A, \end{cases}$$



Entonces:

$$I_1 = I_2 + I_3 + 100mA$$

$$I_1 = I_2 + I_3 + 0,1A.$$

$$I_1 - I_2 - I_3 = 0,1A \Rightarrow 1^{\text{ra}} \text{ Ecuación}$$

$$12V = 47I_1 + 100I_2$$

$$47I_1 + 100I_2 = 12 \Rightarrow 2^{\text{da}} \text{ Ecu.}$$

$$68(I_3 + 0,1) + 100(I_2) = 0$$

$$6,8 = 100I_2 - 68I_3$$

3^{ra} Ecu.

\Rightarrow

(4)

Entonces:

$$I_1 = I_2 + I_3 \quad ; \quad 12V = 47I_1 + 100I_2.$$

 \downarrow

100mA

$$I_1 - I_2 = 100mA$$

$$I_1 - I_2 = 0,1A$$

$$\begin{cases} 47I_1 + 100I_2 = 12 \\ I_1 - I_2 = 0,1 \end{cases}$$

Entonces

$$\begin{cases} I_1 - I_2 - I_3 = 0,1A \\ 47I_1 + 100I_2 = 12 \\ 100I_2 - 68I_3 = 6,8 \end{cases}$$

Entonces

$$\begin{cases} I_1 = \frac{252}{1837} = 0,137A \\ I_2 = \frac{102}{1837} = 0,055A \\ I_3 = \frac{-337}{18370} = -0,018A \end{cases}$$

(15) - $(68)(-0,018) = -1,224 V_{II}$

Método de corrientes en lazos.

(16) -

$$0,045I_A + 0,130I_B + 0,066I_C = 0$$

$$\begin{vmatrix} 0,045 & 0,130 & 0,066 \\ 0,177 & 0,0420 & 0,109 \\ 0,078 & 0,196 & 0,029 \end{vmatrix} = 1,604856 \times 10^{-3}$$

$$0,177I_A + 0,0420I_B + 0,109I_C = 12$$

$$0,078I_A + 0,196I_B + 0,029I_C = 3$$

⇒

$$1,60mA_{II}$$


Entonces:

$$I_A = \frac{\begin{vmatrix} 0 & 0,130 & 0,066 \\ 12 & 0,0420 & 0,109 \\ 3,0 & 0,196 & 0,029 \end{vmatrix}}{1,604856 \times 10^{-3}} = \frac{0,144186}{1,604856 \times 10^{-3}} = 89,84A \Rightarrow I_{A_{II}}$$

$$I_B = \frac{\begin{vmatrix} 0,045 & 0 & 0,066 \\ 0,177 & 12 & 0,109 \\ 0,078 & 3,0 & 0,029 \end{vmatrix}}{1,604856 \times 10^{-3}} = \frac{-0,025785}{1,604856 \times 10^{-3}} = -16,06A \Rightarrow I_{B_{II}}$$

$$I_C = \frac{\begin{vmatrix} 0,045 & 0,130 & 0 \\ 0,177 & 0,0420 & 12 \\ 0,078 & 0,196 & 3,0 \end{vmatrix}}{1,604856 \times 10^{-3}} = \frac{-0,04752}{1,604856 \times 10^{-3}} = -29,61A \Rightarrow I_{C_{II}}$$

5 FEBRERO

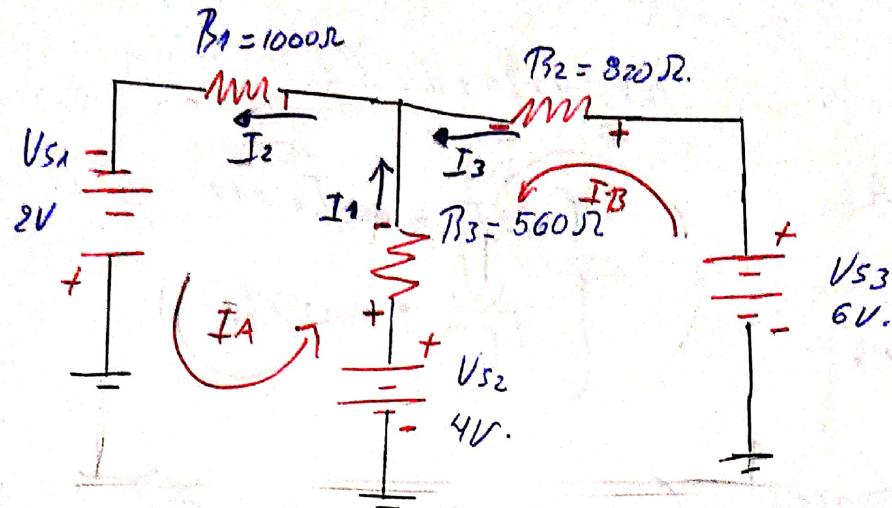

$$2V + 4V = (560 + 1000)I_A - 560I_B$$

$$6V = 1560I_A - 560I_B$$

$$(6-4)V = (820 + 560)I_B - 560I_A$$

$$2 = 1380I_B - 560I_A$$

$$\begin{cases} 1560I_A - 560I_B = 6 \\ 560I_A - 1380I_B = -2 \end{cases}$$

↓

$$I_A = 5,032 \text{ mA}$$

$$I_1 = 5,032 - 3,491$$

$$I_1 = 1,541 \text{ mA.}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} I_3 = I_B = 3,491 \text{ mA} \\ I_2 = I_A = 5,032 \text{ mA} \end{array} \right.$$

(17)

$$\left\{ \begin{array}{l} I_3 = I_B = 3,491 \text{ mA} \\ I_2 = I_A = 5,032 \text{ mA} \\ I_1 = 1,541 \text{ mA.} \end{array} \right.$$

Entonces
↓


(19)

$$V_{B2} = (820)(3,491) = 2,86 \text{ V.}$$

$$V_{B3} = (1,541)(560) = 0,863 \text{ V.}$$

$$V_{B1} = (1000)(5,032) = 5,032 \text{ V.}$$

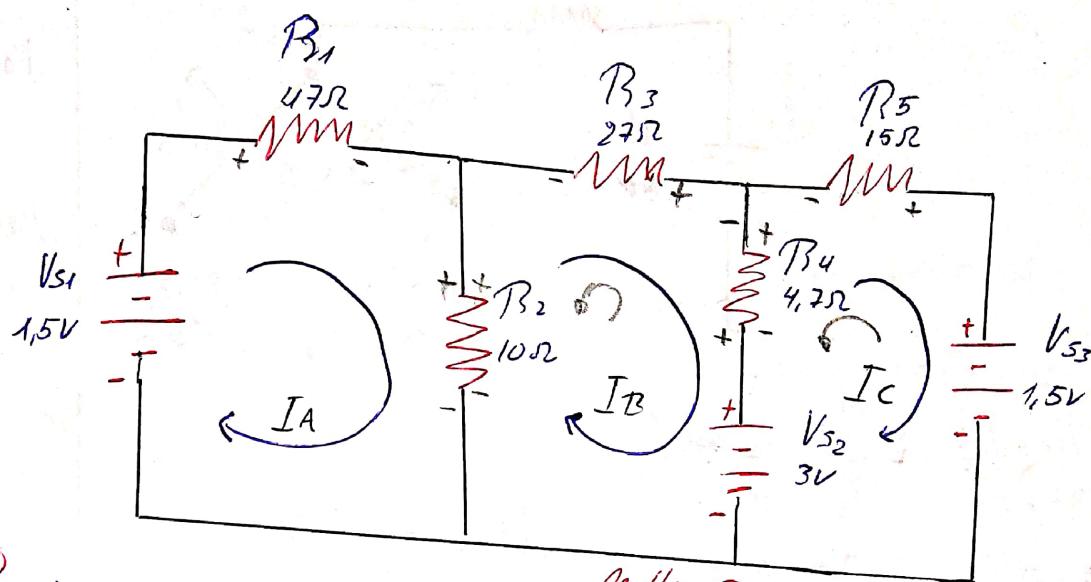- ⑩- Escriba las ecuaciones de KVL para el circuito de la fig 9-29.
- ⑪- Resuelva para los corrientes de polo en la fig 9-29 con su calculadora
- ⑫- Determine la corriente a traves de cada resistencia de la fig 9-29.



⑬ Malla A

$$-1,5 + (4,7 + 10)I_A + 10I_B = 0$$

$$1,5 = 57I_A + 10I_B$$

Malla C.

$$-1,5 + 3 + (1,5 + 4,7)I_C - 4,7I_B = 0.$$

$$1,5 = 4,7I_B - 19,7I_C$$

Malla B

$$-3 + (4,7 + 2,7 + 10)I_B + 10I_A - 4,7I_C = 0.$$

$$3 = 41,7I_B + 10I_A - 4,7I_C.$$

$$3 = 10I_A + 41,7I_B - 4,7I_C.$$

$$\begin{cases} 57I_A + 10I_B = 1,5 \\ 4,7I_B - 19,7I_C = 1,5 \\ 10I_A + 41,7I_B - 4,7I_C = 3 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} I_A = 0,015565 = 15,56 \text{ mA} \\ I_B = 0,061275 = 61,275 \text{ mA} \\ I_C = -0,06152 = 61,52 \text{ mA} \end{cases}$$

$$⑭ -I_{R1} = 15,56 \text{ mA} = I_A$$

$$-I_{R5} = I_C = 61,52 \text{ mA.}$$

$$-I_{R2} = 15,56 - (-61,275).$$

$$I_{R2} = 76,835 \text{ mA}$$

$$-I_{R3} = I_{R1} = 15,56 \text{ mA}$$

$$-I_{R4} = -61,275 - 61,52$$

$$I_{R4} = -122,795 \text{ mA}$$

Entonces:

$$\begin{cases} I_{R1} = 15,56 \text{ mA} \\ I_{R2} = 76,83 \text{ mA} \\ I_{R3} = 15,56 \text{ mA} \\ I_{R4} = -122,795 \text{ mA} \\ I_{R5} = 61,52 \text{ mA.} \end{cases}$$


23) Determine el voltaje entre los terminales del puente abierto, A y B en la fig 9-36.

24) Cuando se conecta un resistor de $10\text{ k}\Omega$ desde la terminal A hasta la terminal B en la fig 9-36 ¿Cuál es la corriente a través de él?

25) Escriba las ecuaciones de los en la forma extendida para el circuito puente T mostrado en la fig 9-30.

V₀₃ V_{AB}- V_{AD}

$$V_0 = V_{AB} - V_{AD}$$

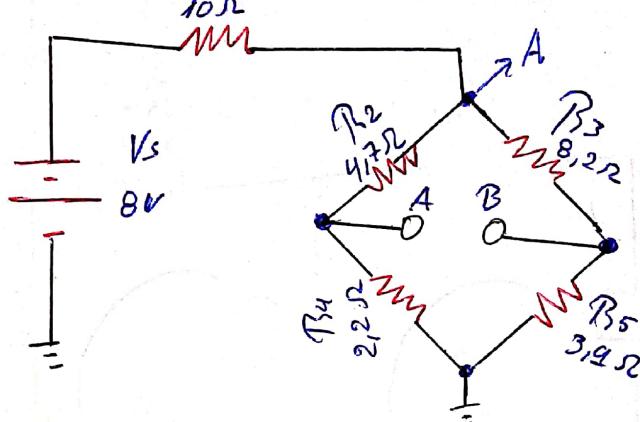

$$\beta_A = \beta_2 + \beta_4 \quad ; \quad \beta_B = 8, 2 + 3, 9$$

$$\mathcal{P}_A = 4,7 + 2,2, \quad \mathcal{P}_B = -12,1$$

$$R_A = 6,9 \Omega \quad R_B = 12,1 \Omega$$

$$P_{AB} = \frac{1}{\frac{1}{6,9} + \frac{1}{12,1}} = 4,39 \text{ JZ}$$

$$\beta_T = (4, 39+10)_R$$

$$\beta_T = 14,39 \mu$$

Entonces

$$V_{AB} = V_s \left(\frac{\beta_3}{\beta_3 + \beta_5} - \frac{\beta_2}{\beta_2 + \beta_4} \right)$$

$$= 2,44 \left(\frac{8,2}{8,2+3,9} - \frac{4,7}{4,7+2,2} \right)$$

$$\textcircled{23} \Rightarrow V \approx -18,47 m/s$$

$$V_{B1} = \left(\frac{V_I}{T_{ST}} \right) (P_{SX})$$

$$VR_1 = \left(\frac{9}{14,39} \right) (10)$$

$$V_{B1} = 5,56 \text{ V.}$$

Vnado A = 8 - 5,56


$$V_{nodi A} = 2,44 V_{11}$$

$$V_{AB} = \frac{V_s R_1}{R_1 + R_2}$$

$$V_{AD} = \frac{V_S R_3}{R_3 + R_4}$$

$$V_0 = V_{AB} - V_{AD}$$

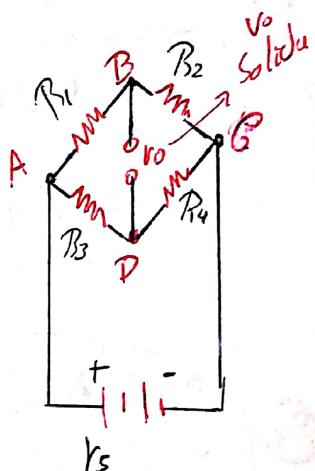
$$= Vs \left(\frac{B_1}{B_1 + B_2} - \frac{B_3}{B_3 + B_4} \right)$$



7

Si $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$

Entonces:

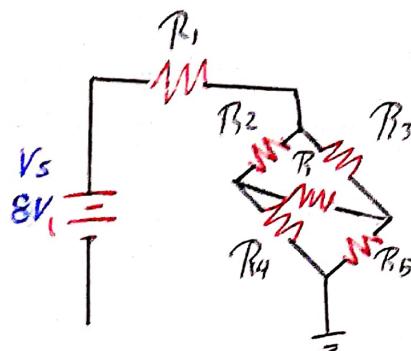

Datos:

$$R_1 = 10\text{k}\Omega$$

$$R_2 = 4,7\text{k}\Omega$$

$$R_3 = 8,2\text{k}\Omega$$

$$R_4 = 2,2\text{k}\Omega$$

$$R_5 = 3,9\text{k}\Omega$$

$$R = 10\text{k}\Omega$$

$$(8,2 + 10000 + 4,7)I_B - 4,7I_A - 10000I_C = 0$$

$$10012,9I_B - 4,7I_A - 10000I_C = 0$$

$$B = (10 + 4,7 + 2,2)I_A + 4,7I_B - 2,2I_C$$

$$B = 10,9I_A - 4,7I_B - 2,2I_C$$

$$(10000 + 3,9 + 2,2)I_C - 10000I_B - 2,2I_A = 0$$

$$10003,1I_C - 10000I_B - 2,2I_A = 0$$

Entonces:


$$I_A = 0,50\text{A}$$

$$I_B = 0,1816\text{A}$$

$$I_C = 0,1816\text{A}$$

$$\textcircled{24} \quad \left\{ I_B = 0,1816 - 0,1816 \approx 0,7632\text{mA} \right.$$

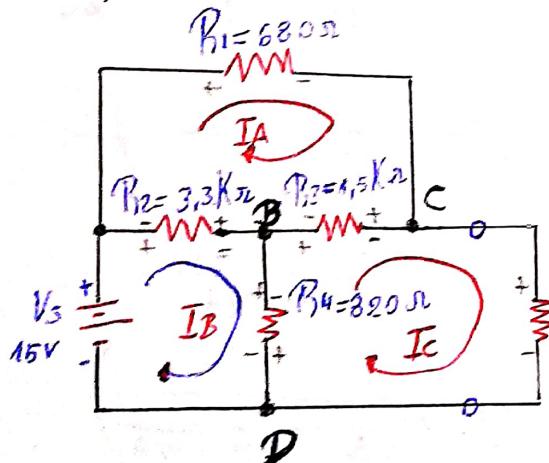25.- Escriba las ecuaciones de loop en la forma standar para el circuito puente T mostrado en la Fig 9-37.



$$(0,68 + 1,5 + 3,3)I_A - 1,5I_C - 3,3I_B = 0$$

$$\text{1ra Ecu} \Rightarrow 5,48I_A - 1,5I_C - 3,3I_B = 0$$

$$R_L = 2,2\text{k}\Omega \quad -15 + (3,3 + 0,82)I_B - 3,3I_A - 0,82I_C = 0$$

$$\text{2da Ecu} \Rightarrow 15 = 4,12I_B - 3,3I_A - 0,82I_C$$

$$(2,2 + 0,82 + 1,5)I_C - 0,82I_B - 1,5I_A = 0$$

$$\text{3ra Ecu} \Rightarrow 4,52I_C - 0,82I_B - 1,5I_A = 0$$

Entonces

$$\textcircled{25} \quad \left\{ \begin{array}{l} 5,48I_A - 1,5I_C - 3,3I_B = 0 \\ 4,12I_B - 3,3I_A - 0,82I_C = 15 \\ 4,52I_C - 0,82I_B - 1,5I_A = 0 \end{array} \right.$$



Datos:

$$R_1 = 0,68\text{k}\Omega$$

$$R_2 = 3,3\text{k}\Omega$$

$$R_3 = 1,5\text{k}\Omega$$


$$R_4 = 0,82\text{k}\Omega$$

Entonces:

$$\begin{cases} 5,48 I_A - 3,3 I_B - 1,5 I_C = 0 \\ 3,3 I_A - 4,12 I_B + 0,82 I_C = -15 \\ 1,5 I_A + 0,82 I_B - 4,52 I_C = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} I_A = 7,62 \text{ mA} \\ I_B = 10,64 \text{ mA} \\ I_C = 4,46 \text{ mA} \end{cases}$$

Método del voltaje en nodos

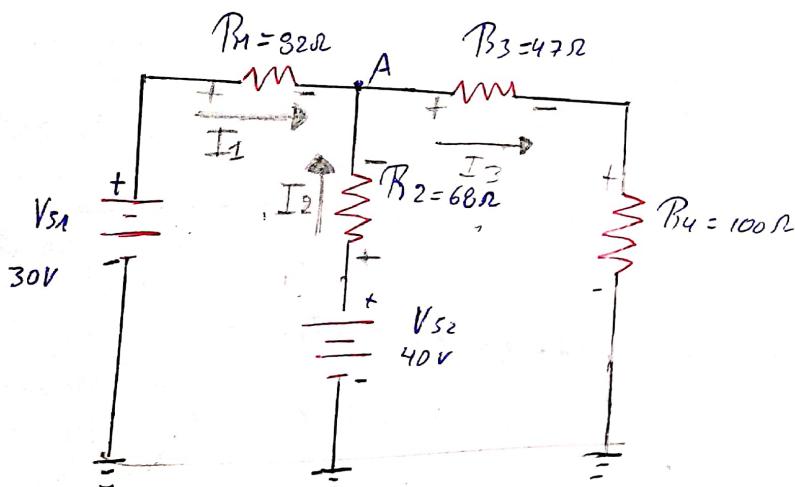- (26)- En la fig 9-32, usa el método del voltaje en nodos para determinar el voltaje presente en el punto A con respecto a la tierra.
- (27)- ¿Cuáles son los valores de corriente de rama en la fig. 9-32?
En cada rama, muestre la dirección real de la corriente?
- (28)- Escriba las ecuaciones de voltaje de nodo para la figura 9-29
Use su calculadora para determinar los voltajes de nodo.



$$I_1 + I_2 = I_3$$

$$\frac{V_A - 30}{82} + \frac{V_A - 40}{68} = \frac{-V_A}{147}$$

$$\frac{V_A}{82} - \frac{30}{82} + \frac{V_A}{68} - \frac{40}{68} = \frac{-V_A}{147}$$

$$\frac{V_A}{82} + \frac{V_A}{68} + \frac{V_A}{147} = \frac{40}{68} + \frac{30}{82}$$

$$\left. \begin{aligned} I_1 &= \frac{V_A - 30}{82} \\ I_2 &= \frac{V_A - 40}{68} \\ I_3 &= \frac{0 - V_A}{47 + 100} \end{aligned} \right\} \quad \left. \begin{aligned} I_1 &= \frac{V_A - 30}{82} \\ I_2 &= \frac{V_A - 40}{68} \\ I_3 &= \frac{-V_A}{147} \end{aligned} \right\}$$

$$V_A \left(\frac{1}{82} + \frac{1}{68} + \frac{1}{147} \right) = \frac{665}{697}$$

$$V_A = \left(\frac{665}{697} \right) \left(\frac{1}{\frac{1}{82} + \frac{1}{68} + \frac{1}{147}} \right)$$

(26)- $\{ V_A = 28,31 \text{ V.} \}$



$$\left\{ \begin{array}{l} I_1 = \frac{V_A - 30}{82} \\ I_2 = \frac{V_A - 40}{68} \end{array} \right.$$

Si $V_A = 28,31 V$

$$I_3 = \frac{-V_A}{147}$$

Entonces

$$\left\{ \begin{array}{l} I_1 = \frac{28,31 - 30}{82} \\ I_2 = \frac{28,31 - 40}{68} \end{array} \right.$$

$$I_1 = -20,61 \text{ mA}$$

$$I_2 = \frac{28,31 - 40}{68} \Rightarrow I_2 = -171,91 \text{ mA}$$

$$I_3 = -192,58 \text{ mA.}$$


Entonces:

$$(27) = \left\{ \begin{array}{l} I_1 = -20,61 \text{ mA} \\ I_2 = -171,91 \text{ mA} \\ I_3 = -192,58 \text{ mA} \end{array} \right.$$

Entonces

- Su dirección es diferente.
por el motivo que esta del
signo negativo.

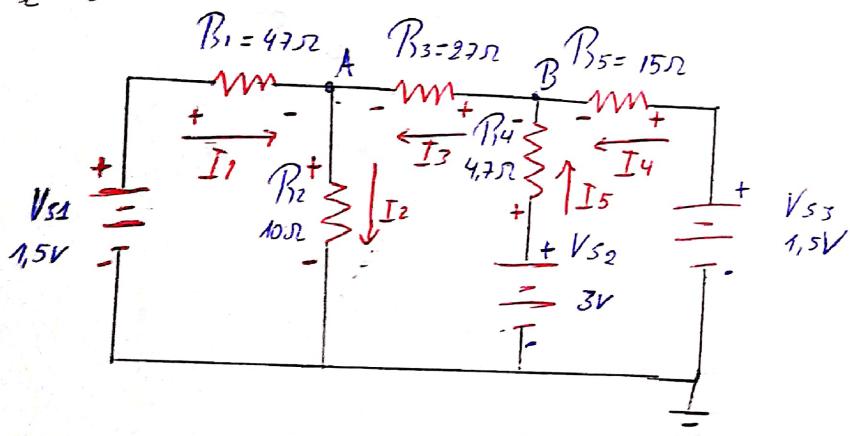(28) - Escriba las ecuaciones de voltaje de nodo para la fig 9-29.
Use su calculadora para determinar los voltajes de nodo.



$$I_1 = \frac{V_A - 1,5}{47}$$

$$I_4 = \frac{V_B - 1,5}{15}$$

$$I_2 = \frac{-V_A}{10}$$

$$I_5 = \frac{V_B - 3}{4,7}$$

$$I_3 = \frac{V_A - V_B}{27}$$

$$I_4 + I_5 = I_3$$

Entonces:

$$I_1 + I_3 = I_2$$

$$\frac{V_A - 1,5}{10} + \frac{V_A - V_B}{27} = \frac{-V_A}{10}$$

$$\frac{V_A}{10} - \frac{1,5}{10} + \frac{V_A}{27} - \frac{V_B}{27} = -\frac{V_A}{10}$$

$$\frac{V_A}{10} + \frac{V_A}{27} + \frac{V_A}{10} - \frac{V_B}{27} = \frac{1,5}{10}$$

$$V_A \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{27} + \frac{1}{10} \right) - \frac{V_B}{27} = \frac{1,5}{10}$$


$$V_A \left(\frac{32}{135} \right) - \frac{V_B}{27} = \frac{1,5}{10}$$

$$\frac{32}{135} V_A - \frac{V_B}{27} = \frac{1,5}{10}$$

$$I_1 + I_3 = I_2$$

$$\frac{V_B - 1,5}{15} + \frac{V_B - 3}{4,7} = \frac{V_A - V_B}{27}$$
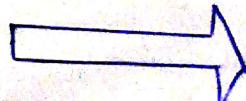
$$\frac{V_B}{15} - \frac{1,5}{15} + \frac{V_B}{4,7} - \frac{3}{4,7} = \frac{V_A}{27} - \frac{V_B}{27}$$



$$\frac{32}{135} V_A - \frac{V_B}{27} = \frac{1,5}{10} \Rightarrow 1^{\text{ra}} \text{ Ecu.}$$

Entonces:

④

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{2008}{6345} V_B - \frac{V_A}{27} = \frac{347}{470} \\ \frac{32}{135} V_A - \frac{V_B}{27} = \frac{1,5}{10} \end{array} \right.$$

$$\frac{V_B}{15} - \frac{1,5}{15} + \frac{V_B}{4,7} - \frac{3}{4,7} = \frac{V_A}{27} - \frac{V_B}{27}$$

$$\frac{V_B}{15} + \frac{V_B}{4,7} + \frac{V_B}{27} - \frac{V_A}{27} = \frac{3}{4,7} + \frac{1,5}{15}$$

$$V_B \left(\frac{1}{15} + \frac{1}{4,7} + \frac{1}{27} \right) - \frac{V_A}{27} = \frac{347}{470}$$

$$V_B \left(\frac{2008}{6345} \right) - \frac{V_A}{27} = \frac{347}{470}$$

Finalmente:

⑤


$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{2008}{6345} V_B - \frac{V_A}{27} = \frac{347}{470} \\ \frac{32}{135} V_A - \frac{V_B}{27} = \frac{1,5}{10} \end{array} \right.$$



Entonces:

$$\left\{ \begin{array}{l} V_A = 1,016 V \\ V_B = 2,45 V \end{array} \right.$$

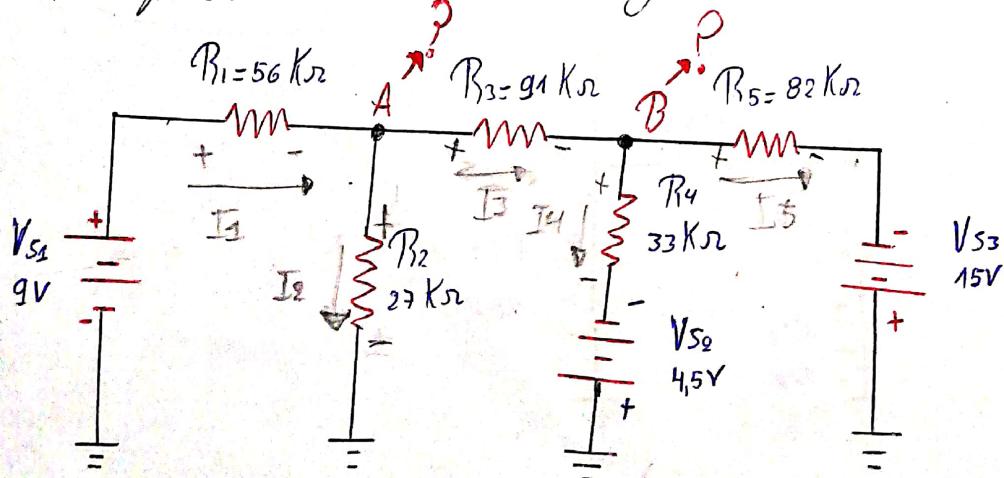- ⑥ Use el análisis de nodos para determinar el voltaje en los puntos A y B con respecto a tierra en la fig. 9-33.



$$I_1 = \frac{9 - V_A}{56}$$

$$I_2 = \frac{V_A - 0}{27}$$

$$I_3 = \frac{V_A - V_B}{91}$$

$$\Rightarrow I_1 = I_2 + I_3$$

$$\frac{9}{56} - \frac{V_A}{56} = \frac{V_A}{27} + \frac{V_A}{91} - \frac{V_B}{91}$$

$$\frac{V_A}{27} + \frac{V_A}{91} + \frac{V_A}{56} - \frac{V_B}{91} = \frac{9}{56}$$

$$0,066 V_A - 0,011 V_B = 0,16 \Rightarrow 1^{\text{ra}} \text{ Ecación}$$

$$I_3 = \frac{V_A - V_B}{91}$$

$$I_4 = \frac{V_B + 4,5}{33}$$

$$I_5 = \frac{V_B + 15}{82}$$

$$I_3 = I_4 + I_5$$

$$\frac{V_A}{91} - \frac{V_B}{91} = \frac{V_B}{33} + \frac{4,5}{33} + \frac{V_B}{82} + \frac{15}{82}$$

$$\frac{V_A}{91} - \frac{V_B}{91} - \frac{V_B}{33} - \frac{V_B}{82} = \frac{4,5}{33} + \frac{15}{82}$$


$$0,011 V_A - 0,053 V_B = 0,32 \Rightarrow 2^{\text{da}} \text{ Ecación:}$$

Entonces.

$$\begin{cases} 0,066 V_A - 0,011 V_B = 0,16 \\ 0,011 V_A - 0,053 V_B = 0,32 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} V_A = 1,46 V \\ V_B = -5,73 V \end{cases}$$

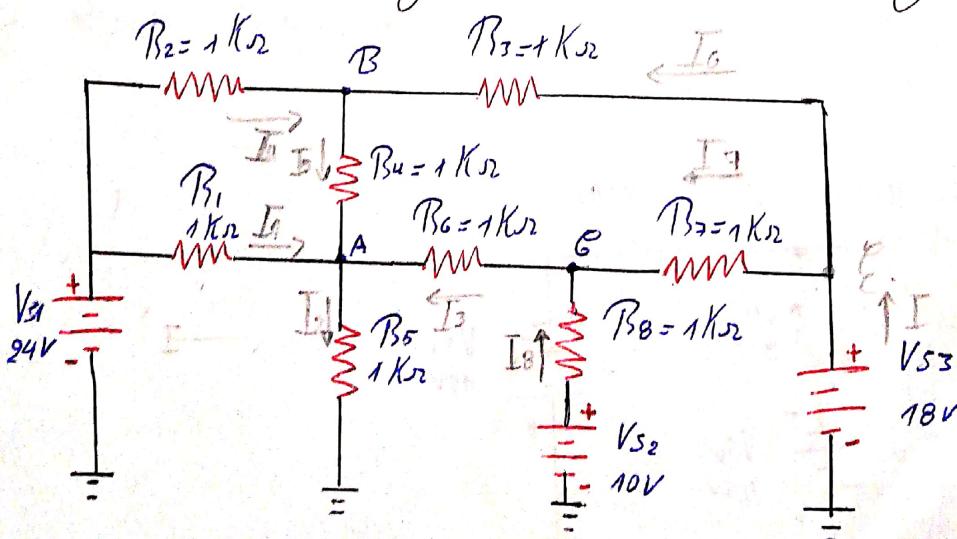(30) Determine el voltaje en los puntos A, B y C en la fig 9-34



$$\left. \begin{array}{l} I_1 + I_5 + I_3 = I_2 \\ I_1 = \frac{24 - V_A}{1} \\ I_5 = \frac{V_B - V_A}{1} \\ I_3 = \frac{V_C - V_A}{1} \\ I_2 = \frac{V_A - 0}{1} \end{array} \right\}$$

$$24 - V_A + V_B - V_A + V_C - V_A = V_A$$

$$24 - V_A - V_A - V_A + V_B + V_C - V_A = 0$$

$$24 - 4V_A + V_B + V_C = 0$$

$$4V_A - V_B - V_C = 24 \Rightarrow 1^{\text{ra}} \text{ Ecu.}$$

$$I_4 + I_6 = I_5$$

$$I_4 = \frac{24 - V_B}{1}$$

$$24 - V_B + 18 - V_B = V_B - V_A$$

$$48 - 2V_B - V_B + V_A = 0$$

$$I_6 = \frac{18 - V_B}{1}$$

$$48 - 3V_B + V_A = 0$$

$$V_A - 3V_B = -48 \Rightarrow 2^{\text{ra}} \text{ Ecu.}$$

$$I_5 = \frac{V_B - V_A}{1}$$

$$I_7 + I_8 = I_3$$

$$18 - V_C + 10 - V_C = V_C - V_A$$

$$I_7 = \frac{18 - V_C}{1}$$

$$28 - 2V_C - V_C + V_A = 0$$


$$V_A - 3V_C = -28 \rightarrow 3^{\text{ra}} \text{ Ecu.}$$

$$I_8 = \frac{10 - V_C}{1}$$

Finalmente:

$$\left\{ \begin{array}{l} 4V_A - V_B - V_C = 24 \\ V_A - 3V_B = -48 \\ V_A - 3V_C = -28 \end{array} \right. \quad \textcircled{30} \quad \Rightarrow \quad \left\{ \begin{array}{l} V_A = 14,8V \\ V_B = 20,93V \\ V_C = 14,26V \end{array} \right.$$

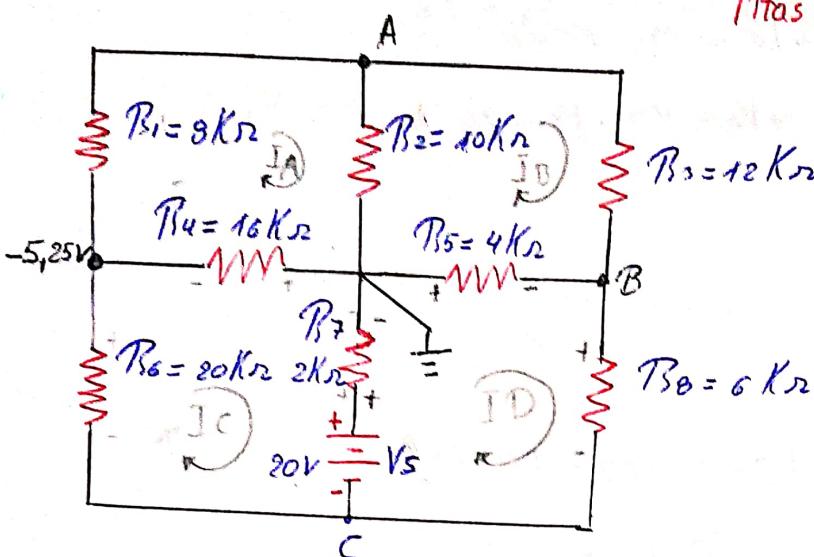31) Use el método de los nodos, el de lóazos, o cualquier otro procedimiento para determinar las corrientes y los voltajes en cada nodo desconocido en la fig 9-35.



$$\text{Pitas} \Rightarrow I_1 = 193 \mu\text{A}; I_2 = 370 \mu\text{A}$$

$$I_3 = 177 \mu\text{A}; I_4 = 328 \mu\text{A}$$

$$I_5 = 1,46 \text{ mA}; I_6 = 5,22 \mu\text{A}$$

$$I_7 = 2,16 \text{ mA}; I_8 = 1,64 \text{ mA}$$

$$V_A = -3,70 \text{ V}; V_B = -5,85 \text{ V}$$

$$V_C = -15,7 \text{ V}$$

$$(8+16+10)I_A - 10I_B - 16I_C = 0$$

$$34I_A - 10I_B - 16I_C = 0 \Rightarrow 1^{\text{ra}} \text{ Ecu.}$$

$$(10+12+4)I_B - 4I_D - 10I_A = 0$$

$$26I_B - 4I_D - 10I_A = 0$$

$$10I_A - 26I_B + 4I_D = 0 \Rightarrow 2^{\text{da}} \text{ Ecu.}$$

$$20 - (20+16+2)I_C + 16I_A + 2I_D = 0$$

$$20 = 38I_C - 16I_A - 2I_D$$

$$16I_A - 38I_C + 2I_D = 20 \Rightarrow 3^{\text{ra}} \text{ Ecu.}$$

$$-20 + (2+4+6)I_D - 4I_B - 2I_C = 0$$

$$20 = 12I_D - 4I_B - 2I_C$$

$$4I_B + 2I_C - 12I_D = -20 \Rightarrow 4^{\text{ta}} \text{ Ecu.}$$

$$\begin{cases} 34I_A - 10I_B - 16I_C = 0 \\ 10I_A - 26I_B + 4I_D = 0 \end{cases}$$

$$16I_A - 38I_C + 2I_D = 20$$


$$4I_B + 2I_C - 12I_D = -20$$

Solución General

$$\begin{cases} I_A = -192,98 \mu\text{A} \\ I_B = 177,94 \mu\text{A} \\ I_C = -521,3 \mu\text{A} \\ I_D = 1,64 \text{ mA} \end{cases}$$

Entonces:
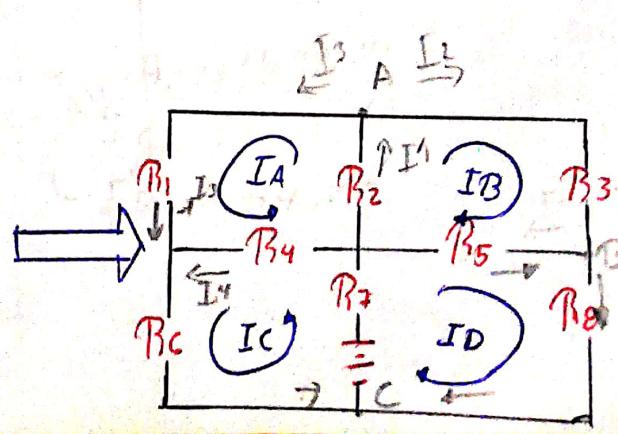
$$\begin{cases} I_A = 192,98 \mu\text{A} \\ I_B = 177,94 \mu\text{A} \\ I_C = 521,3 \mu\text{A} \\ I_D = 1,64 \text{ mA} \end{cases}$$



$$I_{R1} = 192,98 \mu A$$

$$I_{R2} = 370,92 \mu A$$

$$I_{R3} = 177,94 \mu A$$

⇒

$$I_{R4} = (521,3 - 192,98) \mu A$$

$$I_{R4} = 328,32 \mu A$$

$$I_{R5} = (1640 - 177,94) \mu A$$

$$I_{R5} = 1,462 mA$$

$$I_{R6} = 521,3 \mu A$$

$$I_{R7} = (521,3 + 1640) \mu A$$

$$I_{R7} = 2161,3 \mu A \Rightarrow 2,16 mA$$

$$I_{R8} = 1,64 mA$$

Ahora Buscamos los voltajes en cada nodo (A, B, C)

$$I_1 = I_2 + I_3$$

$$\frac{0 - V_A}{10} = \frac{V_A - V_B}{12} + \frac{V_A - (-5,25)}{8}$$

$$\frac{-V_A}{10} = \frac{V_A}{12} - \frac{V_B}{12} + \frac{V_A}{8} + \frac{5,25}{8}$$

$$\frac{V_A}{12} + \frac{V_A}{8} + \frac{V_A}{10} - \frac{V_B}{12} = -\frac{5,25}{8}$$

$$V_A(0,31) - 0,083 V_B = -0,656$$

$$0,31 V_A - 0,083 V_B = -0,656 \Rightarrow 1^{\text{ra}} \text{Cava.}$$

$$I_2 + I_7 = I_8$$

$$\frac{V_A - V_B}{12} - \frac{V_B}{4} = \frac{V_B - V_C}{6}$$

$$\frac{V_A}{12} - \frac{V_B}{12} - \frac{V_B}{4} - \frac{V_B}{6} + \frac{V_C}{6} = 0$$

$$0,083 V_A - 0,5 V_B + 0,16 V_C = 0$$

↓

3^{ra} Cava.

$$I_{R1} = R_A = 192,98 \mu A$$

$$I_{R2} = 370,92 \mu A$$

$$I_{R3} = I_B = 177,32 \mu A$$

$$I_{R4} = 328,32 \mu A$$

$$I_{R5} = 1,462 mA$$

$$I_{R6} = I_c = 521,3 \mu A$$

$$I_{R7} = 2,16 mA$$

$$I_{R8} = I_D = 1,64 mA$$

cada nodo (A, B, C)

$$I_5 + I_8 = I_6$$

$$-\frac{5,25 - V_C}{20} + \frac{V_B - V_C}{6} = \frac{V_C - (-20)}{2}$$

$$-\frac{5,25}{20} - \frac{V_C}{20} + \frac{V_B}{6} - \frac{V_C}{6} = \frac{V_C}{2} + \frac{20}{2}$$

$$-\frac{V_C}{20} - \frac{V_C}{6} - \frac{V_C}{2} + \frac{V_B}{6} = 10 + \frac{5,25}{20}$$

$$(-\frac{43}{60})V_C + \frac{V_B}{6} = 10,26$$

$$0,16 V_B - 0,72 V_C = 10,26 \quad \text{2da Ecuació}$$

$$0,31 V_A - 0,083 V_B = -0,656$$

$$0,16 V_B - 0,72 V_C = 10,26$$

$$0,083 V_A - 0,5 V_B + 0,16 V_C = 0$$

↓

Voltaje
en
cada nodo

$$\begin{cases} V_A = -3,60 V \\ V_B = -5,55 V \\ V_C = -15,48 V \end{cases}$$